

Logic practicum B

- [Opdracht B: Luxe jacht](#)
 - [LOGO aansluitingen](#)
 - [Circuit 1 - Kraan](#)
 - [Circuit 2 - Toilet](#)

Opdracht B: Luxe jacht


- Drinkwatertank:
 - Drinkwaterpomp drooglegbeveiliging
 - Drinkwatertank afvoerklep
 - Drinkwaterpomp
- Toilet 1
 - Elektronische (toilet) afvoer klep (vgl. Toilet vliegtuig, moderne trein), beter bekend als "stankklep"
 - Aanvoerklep toilet (t.b.v. voorkomen van terugstromen water, milieu vereiste)
 - Toiletpomp
 - Toilet buitenboord aanzuigklep
 - Toilet loosklep (naar septictank, milieu vereiste)
 - SPOEL knop
 - STOP knop
- Keuken
 - Aanvoerklep kraan (t.b.v. voorkomen van terugstromen water)
 - Keukenkraan (aan / uit schakelaar)

LOGO aansluitingen

In- en uitgangen	Beschrijving	Status
I 1	Drinkwaterpomp drooglegbeveiliging	NC
I 2	Keukenkraan	NO
I 3	SPOEL knop toilet	NO
I 4	STOP knop toilet	NC
Q 1	Drinkwatertank afvoerklep	NO
Q 2	Toilet afvoerklep (stankklep)	NO
Q 3	Toilet aanvoerklep	NO
Q 4	Toiletpomp	NO
Q 5	Toilet buitenboord aanzuigklep	NO
Q 6	Toilet losklep naar septic tank	NO
Q 7	Keuken aanvoerklep kraan	NO
Q 8	Drinkwaterpomp	NO

Circuit 1 - Kraan

Drinkwaterpomp droogloopbeveiliging

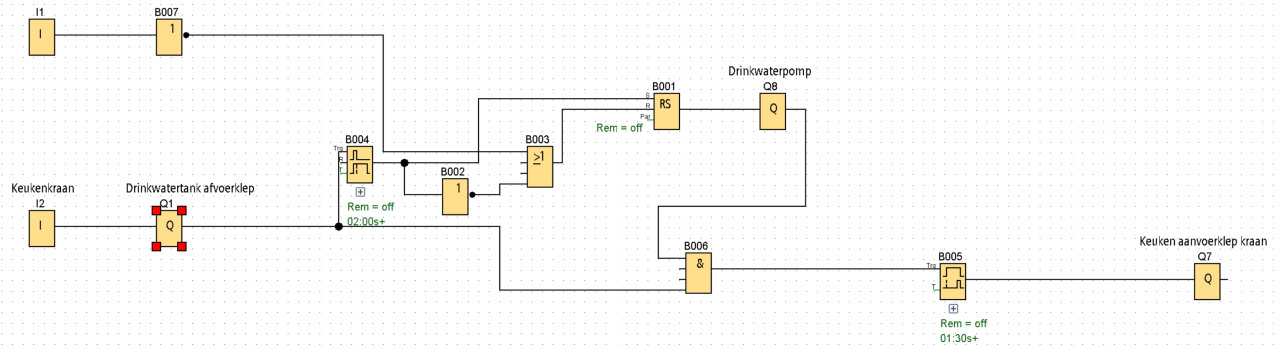

Circuit 2 - Toilet

